
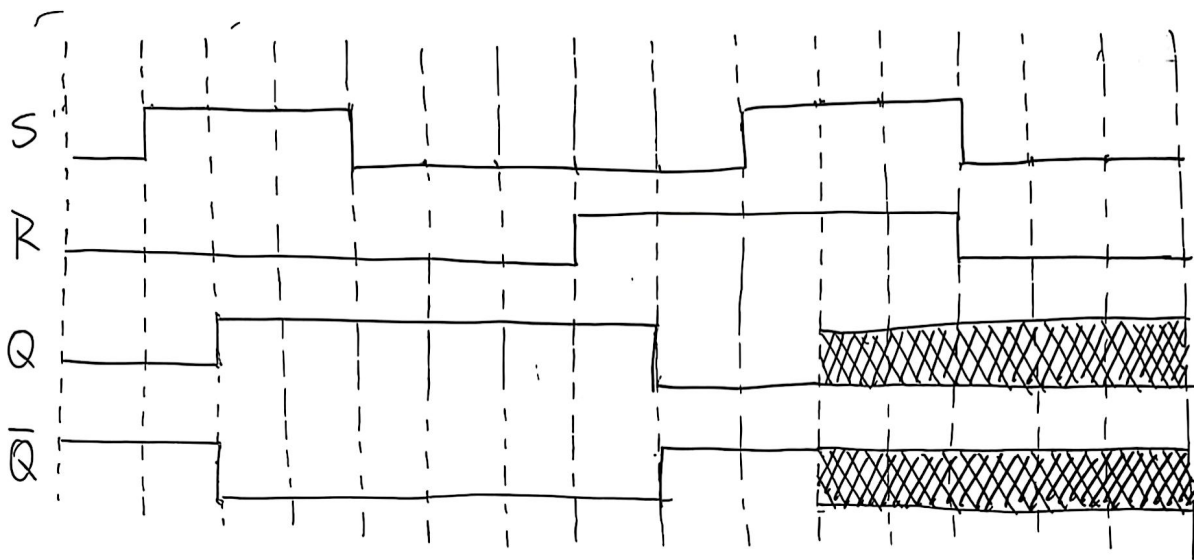



4.

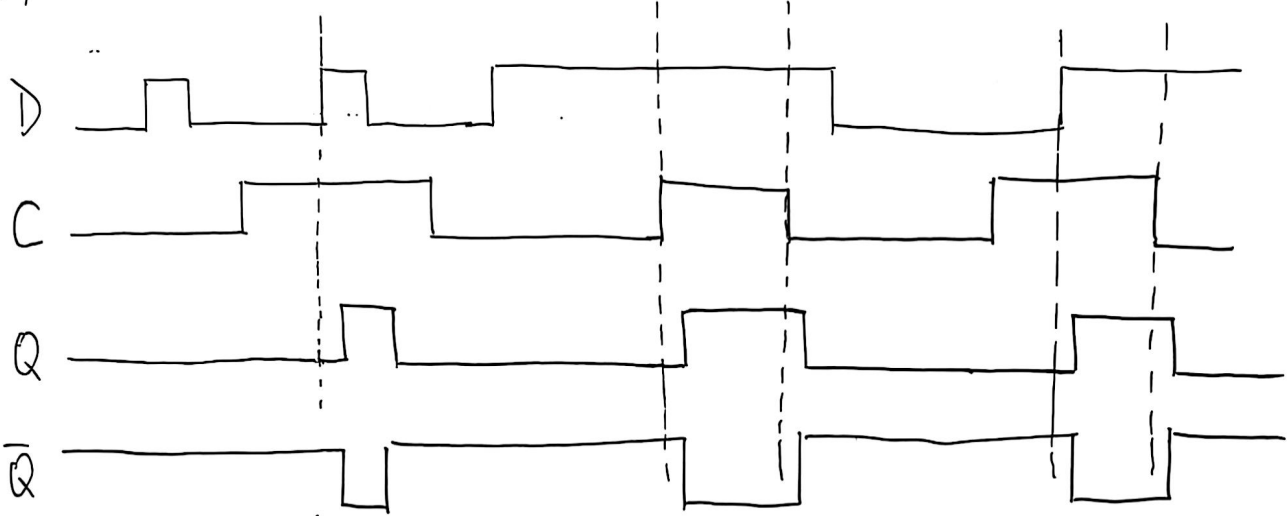

5. (a)




b)

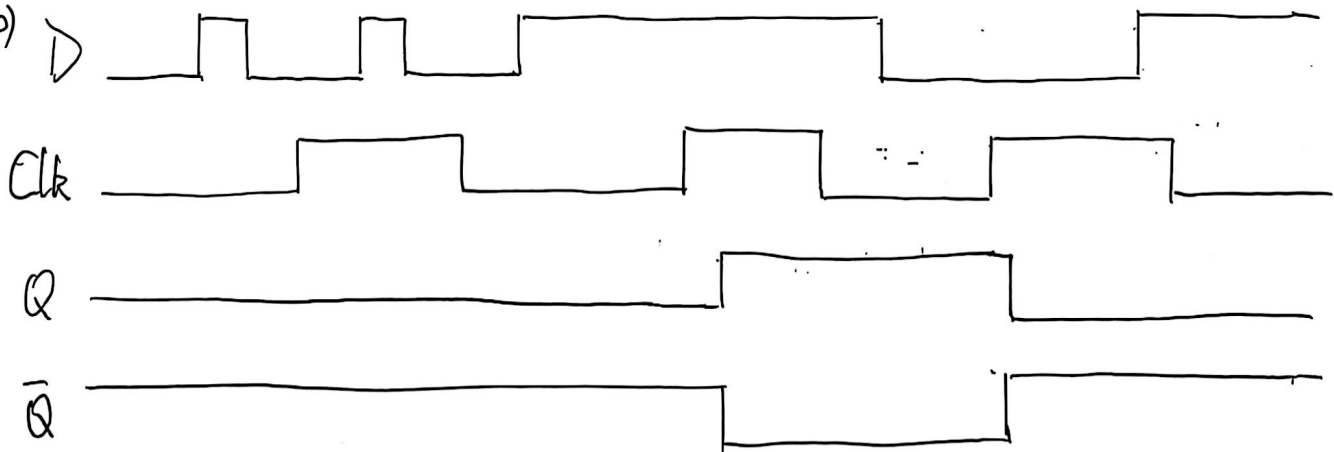


6.

$$Q_{next} = T \oplus Q.$$

$$T = D \oplus Q.$$

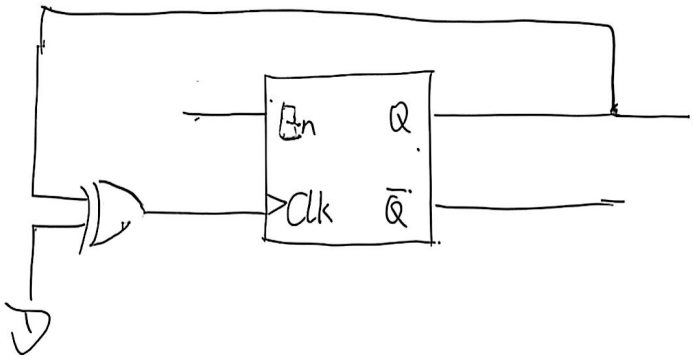

7.

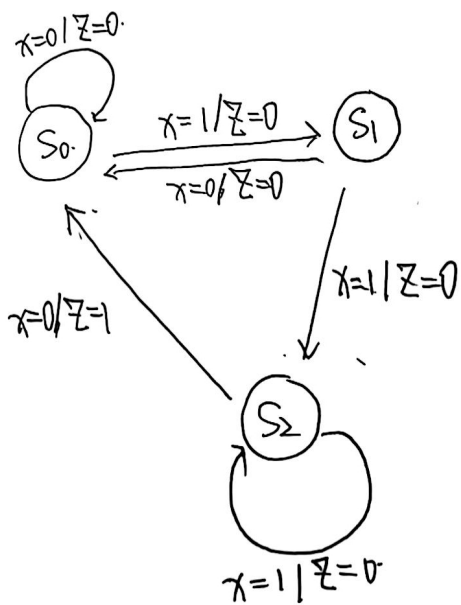

现态 Y	次态 Y* 输出 Z	
	X=0	X=1
S0 (初态)	S0 Z=0	S1 Z=0
S1 (接收到 1)	S0 Z=0	S2 Z=0
S2 (接收到 11)	S0 Z=1	S1 Z=0

Y ₁ Y ₀	Y ₁ * Y ₀ * Z	
	X=0	X=1
00	00 Z=0	01 Z=0
01	00 Z=0	11 Z=0
11	00 Z=1	01 Z=0

$$Y_1^* = \overline{Y_1} \cdot Y_0 \cdot X$$


$$Y_0^* = X$$

$$Z = Y_1 \cdot \overline{X}$$

$$D_1 = \overline{Y_1} \cdot Y_0 \cdot X$$


$$D_0 = X$$

$$Z = Y_1 \cdot \overline{X}$$

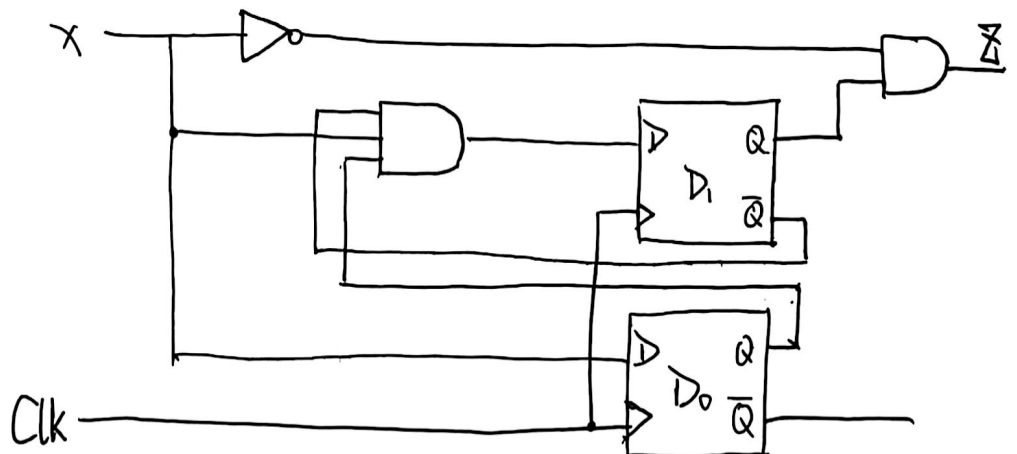

11. $t_{clk} \geq T_{tq} + T_{and} + T_{setup}$

12.

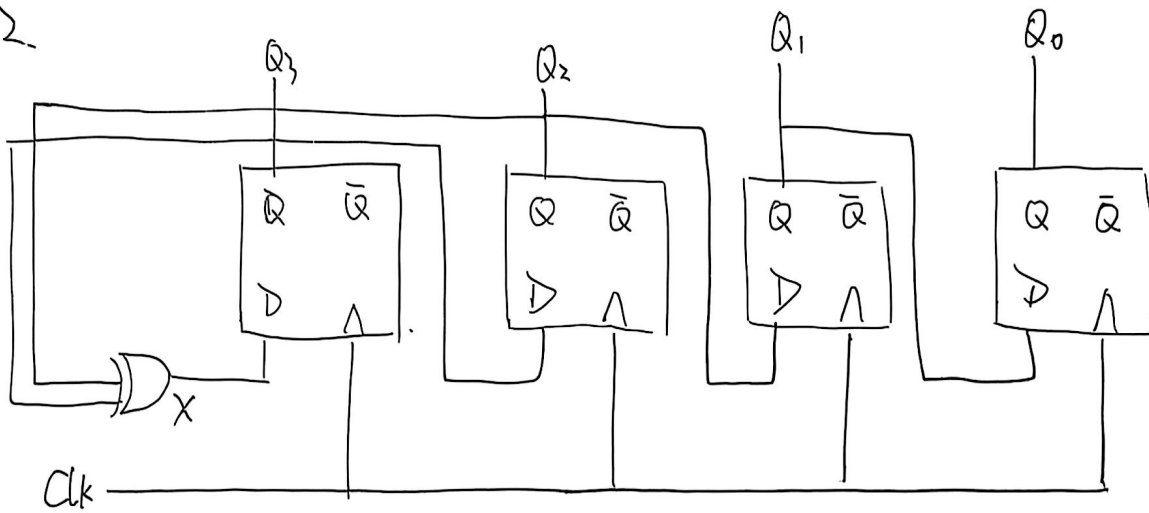

Clk	X	Q ₃ Q ₂ Q ₁ Q ₀	Clk	X	Q ₃ Q ₂ Q ₁ Q ₀
t ₀	1	1 0 0 0	t ₄	0	1 1 0 1
t ₁	0	1 1 0 0	t ₅	1	0 1 1 0
t ₂	1	0 1 1 0	t ₆	1	1 0 1 1
t ₃	1	1 0 1 1	t ₇	0	1 1 0 1

每经过3个时钟周期, Q₃ Q₂ Q₁ Q₀的输出复原.