

## 实验 4：运算部件设计

### 一、实验目的

1. 掌握先行进位部件 CLU 和先行进位加法器 CLA 的设计方法。
2. 掌握 32 位快速加法器和标志位的设计方法。
3. 掌握 32 位桶形移位器的设计方法。
4. 掌握 RV32I 算术逻辑部件的设计方法。

### 二、实验环境

Logisim

### 三、实验内容

#### 1. 4 位先行进位加法器 CLA

几乎所有算术运算都要用到 ALU 或加法器，而 ALU 的核心还是加法器，因此要提高计算机的运算速度，关键在于提升加法器的执行速度。为了提高加法器的速度，必须尽量避免进位之间的依赖关系和传递关系，先行进位（也称超前进位）部件（Carry Lookahead Unit，CLU）就能实现这一功能。

把进位传递函数  $P_i = X_i + Y_i$  和进位生成函数  $G_i = X_i Y_i$  列入到 4 位二进制数加法器进位  $C_1 \sim C_4$  的逻辑表达式中，可以得到以下 4 个先行进位  $C_i$  的逻辑表达式，从公式(4-1)中的表达式可以看出， $C_i$  仅与  $X_i$ 、 $Y_i$  和  $C_0$  有关，相互间的进位没有依赖关系。只要  $X_1 \sim X_4$ 、 $Y_1 \sim Y_4$  和  $C_0$  同时到达，就可几乎同时形成  $C_1 \sim C_4$ ，并同时生成各个数位的和。

$$\left. \begin{aligned} C_1 &= G_0 + P_0 C_0 \\ C_2 &= G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0 \\ C_3 &= G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0 \\ C_4 &= G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0 \end{aligned} \right\} \quad (4-1)$$

4 位先行进位部件 CLU 设计原理图如 4.1 所示。

 


图 4.1 4 位 CLU 原理图

更多位数的加法器可通过分组的方式来实现，采用组内和组间都并行的进位方式。为了实现组间并行，需要在先行进位部件中输出组间进位生成函数  $G_g$  和组间进位传递函数  $P_g$ 。

$$P_g = P_3 P_2 P_1 P_0$$

$$G_g = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0$$

将式(4-1)中进位  $C_4$  的逻辑表达式改写成为  $C_4 = G_g + P_g C_0$ ，CLU 部件中增加两个输出端口  $P_g$  和  $G_g$ 。

实验步骤如下：

1) 设计 4 位先行进位部件 CLU。在 Logisim 中添加 4 位先行进位部件子电路 CLU。在 Logisim 工作区中按图 4.2 所示，定义输入输出引脚和组件布局，其中包含输入输出引脚、隧道、两级与-或逻辑门电路等组件。修改组件属性，连接端口，实现 4 位先行进位部件电路。通过对  $P_i$  和  $G_i$  设置不同的输入值，观察  $C_i$  的输出值，以验证电路的正确性，记录测试数据。封装子电路如图 4.3 所示。

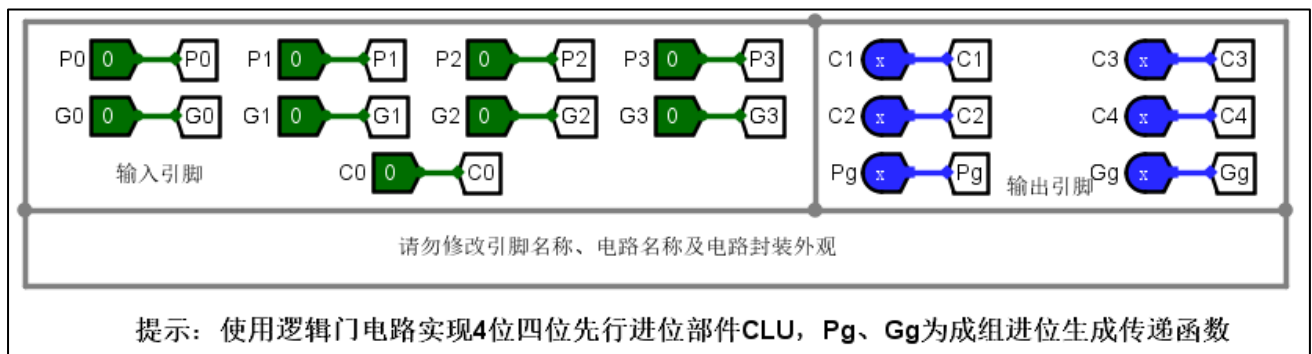


图 4.2 4 位先行进位部件组件布局图

 


图 4.3 4 位先行进位部件子电路封装图

2) 设计支持进位生成函数和进位传递函数的全加器。在 Logisim 中添加全加器子电路 FA。在 Logisim 工作区中按图 4.4 所示定义输入输出引脚和组件布局。根据逻辑表达式  $F = A \oplus B \oplus C_{in}$ 、 $P = A + B$ 、 $G = A \cdot B$ ，进行连线改变输入数据，记录测试数据，验收电路功能。封装子电路如图 4.5 所示。

 


图 4.4 支持进位生成和传递函数的全加器电路布局图

 


图 4.5 全加器子电路封装图

3) 4 位快速加法器 CLA 实验。在 Logisim 主电路的工作区中按图 4.6 所示，定义输入输出引脚和组件布局，其中包含输入输出引脚、隧道、1 个 4 位先行进位部件子电路、4 个全加器子电路、LED 数码管、逻辑门电路等组件。为了能够实现组间并行运算，增加了组间进位产生函数  $G_g$  和组间进位传递函数  $P_g$  的输出。修改属性，参照课件和教材上的电路原理图，连接组件，实现电路。通过设置不同的  $X$ 、 $Y$  和  $Cin$  的输入值，观察结果  $F$ 、进位  $Cout$ 、 $P_g$ 、 $G_g$  等输出值，以验证电路的正确性，记录测试数据。封装子电路如图 4.7 所示。修改主电路名称为 CLA4，保存电路设计文件 lab4.1.circ。

 


图 4.6 4 位快速加法器组件布局图

 


图 4.7 4 位快速加法器子电路封装图

4) 传播延迟检测。在 Logisim 中设置单步仿真，测试关键路径传播延迟，并与实验 2 中的 4 为串行进位加法器的传播延迟进行比较。

## 2. 16 位两级先行进位加法器实验

对于一个 16 位加法器，可以分成 4 组，每组用一个 4 位先行进位加法器 CLA 实现。图 4.8 是一个由 4 个 4 位先行进位加法器 CLA 与一个组间先行进位部件 CLU 构成的 16 位两级先行进位加法器原理图。

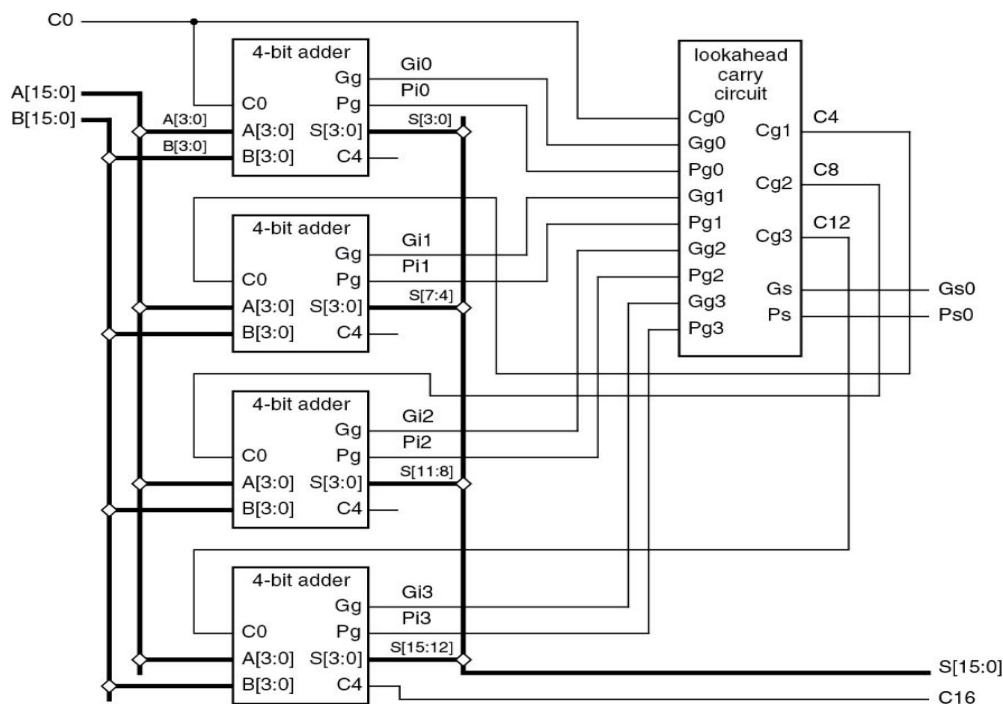


图 4.8 16 位两级先行进位加法器原理图

本实验要求根据图 4.8 所示的原理图，设计实现一个 16 位两级先行进位加法器电路，并对加法器的功能进行验证。

实验步骤如下。

打开 Logisim，在 Project 菜单下，加载 lab4.1 的电路源文件为库文件，如果已经加载该库文件则跳过这一步操作。

在 Logisim 工作区中按图 4.9 所示，定义输入输出引脚和组件布局，其中包含输入输出引脚、隧道、4

个 4 位先行进位加法器子电路、1 个 4 位先行进位部件子电路、逻辑门电路等组件。参照图 4.8 的电路原理图，连接组件，实现电路。通过设置不同的 X、Y 和 Cin 的输入值，观察结果 F、进位 Cout 等输出值，以验证电路的正确性，记录测试数据。封装子电路如图 4.10 所示，输出生成组间先行进位函数 Pg 和 Gg，可以扩展到 64 位先行进位加法器。修改主电路名称为 Adder16，保存电路设计文件 lab4.2.circ。

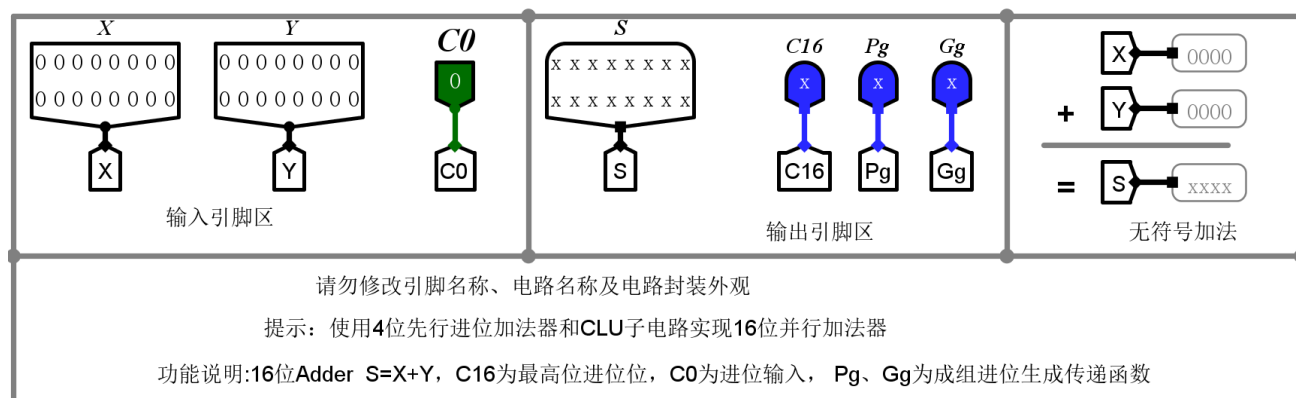


图 4.9 16 位两级先行进位加法器布局图

 


图 4.10 16 位两级先行进位加法器封装图

### 3. 32 位快速加法器实验

通过将两个 16 位两级先行进位加法器串行级联构建一个 32 位加法器，并根据给出的标志位生成电路原理图（如图 4.11 所示），在 32 位加法器中生成 CF、SF、OF、ZF 标志位。

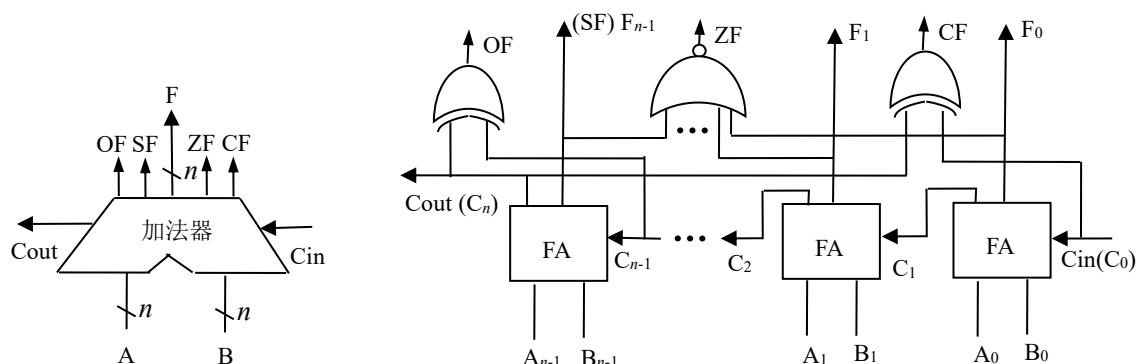


图 4.11 加法器标志位生成电路图

溢出标志位 OF 可用公式  $OF = \overline{A_{n-1}} \cdot \overline{B_{n-1}} \cdot F_{n-1} + A_{n-1} \cdot B_{n-1} \cdot \overline{F_{n-1}}$  来实现； $SF = F_{n-1}$ ； $CF = Cout \otimes Cin$ ； $ZF = \overline{F_{n-1}} + F_{n-2} + \dots + F_0$ ，为了避免扇入逻辑变量数量过多的问题，在 ZF 实现时可采用分组分级进行运算

的方式获取。

实验步骤如下。

打开 Logisim，在 Project 菜单下加载 lab4.2 的电路源文件为库文件。在工作区中添加两个 16 位先行进位加法器、逻辑门、分线器、输入/输出引脚、探针等部件，将它们布局到适当位置，如图 4.12 所示，进行线路连接，添加标识符和电路功能描述文字。通过设置加数 A、B 和低位进位 CIN 的输入值，观察相加和 F、标志位和向高位的进位 Cout 等输出值，记录测试数据，验证电路的正确性。封装子电路如图 4.13 所示。修改主电路名称为 Adder32，保存电路设计文件 lab4.3.circ。

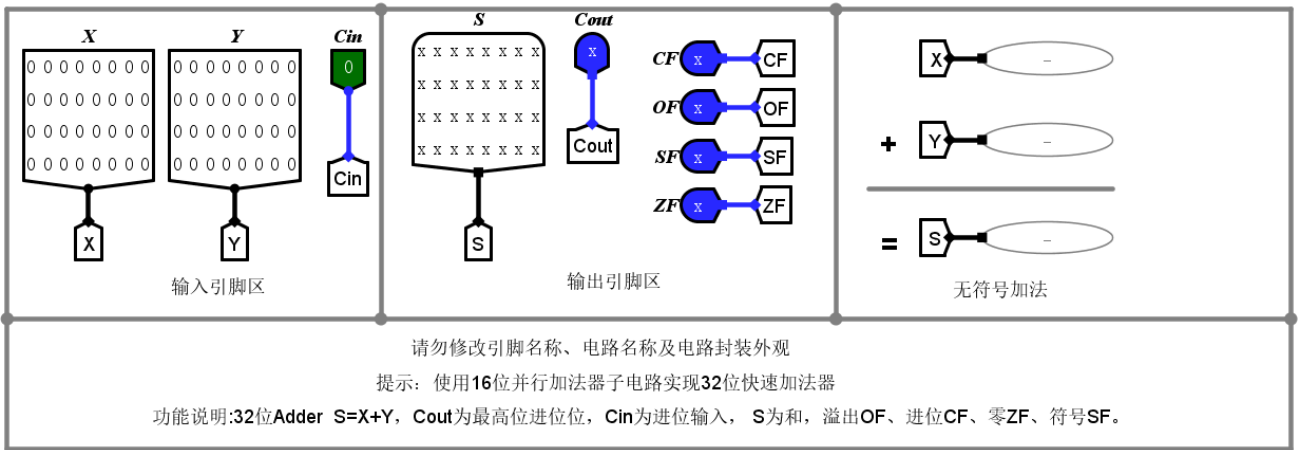


图 4.12 32 位加法器布局图

 


图 4.13 32 位加法器子电路封装图

4. 32 位桶形移位器实验

将实验 2 中的 8 位桶形移位器的电路图扩展中 32 位输入数据，移位位数扩展到 5 位二进制数，多路选择器增加两级，分别表示移动 8 位和 16 位。在 Logisim 中主电路工作区按照图 4.17 的组件布局图，放置合适的逻辑门电路、分线器、位扩展器等组件，设置相应属性，进行线路连接，添加标识符和电路功能描述文

字。改变输入数据，验证输出信号的输出值，记录测试数据，验证电路的正确性。封装子电路如图 4.18 所示，修改主电路名称为 Shifter32，保存电路设计文件 lab4.4.circ。

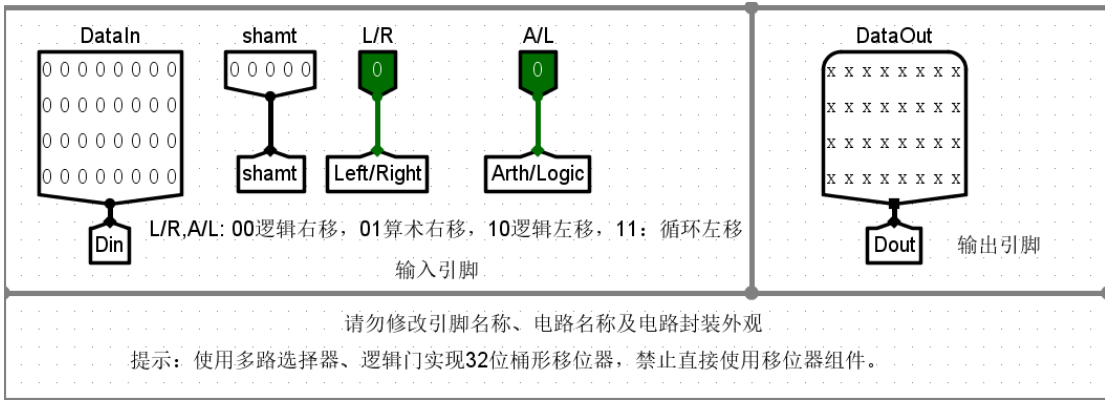


图 4.17 32 位桶形移位器布局图

 


图 4.18 32 位桶形移位器子电路封装图

### 5. RV32I 算术逻辑部件实验

算术逻辑部件 ALU 是 CPU 中的核心数据通路部件之一，它主要完成 CPU 中需要进行的算术逻辑运算。RV32I 包括 4 种 ALU 指令：比较运算、移位运算、逻辑运算和算术运算。比较运算通过操作数相减然后判断标志位来生成结果；移位运算通过桶形移位器来实现左移和右移；逻辑运算可直接通过逻辑门阵列来实现；算术运算通过加法器以及生成的标志位来实现。ALU 在操作控制信号 ALUctr 的指示下，执行相关运算，Result 作为 ALU 运算的结果被输出，零标志 Zero 被作为 ALU 的结果标志信息输出。

通过对 RV32I 的指令分析，执行这些指令时，主要完成算术运算（加、减）、移位运算（左右移位、算术和逻辑移位）、逻辑运算（与、或、异或）、小于比较置数运算（带符号数和无符号数）、读取操作数 B 等操作。因此 ALU 的操作需要通过输入 ALUctr 信号生成 ALU 控制信号来确定，控制信号包括：SUBctr 用来控制 ALU 执行加法还是减法运算，当 SUBctr=1 时，做减法，当 SUBctr=0 时，做加法；SIGctr 信号控制 ALU 是执行“带符号整数比较小于置 1”还是“无符号数比较小于置 1”功能，当 SIGctr=1，则执行“带符号整数比较小于置 1”，当 SIGctr=0，则执行“无符号数比较小于置 1”；LRctr 用来控制桶形移位器移位方向，当 LRctr=0，则执行右移操作，当 LRctr=1，则执行左移操作；ALctr 用来控制桶形移位器执行算术移位还是逻辑移位，当 ALctr=0，则执行逻辑移位，当 ALctr=1，则执行算术移位；OPctr[2:0]用来控制选择哪种运算

的结果作为 **Result** 输出，因为有加法器和、按位或、按位与、按位异或、移位器输出、操作数 B 输出、小于置 1 等 7 种运算，所以输出结果的多路选择器的选择信号 **OPctr** 需要 3 位二进制数。图 4.14 给出一个实现 RV32I 指令中运算的 ALU 原理图。

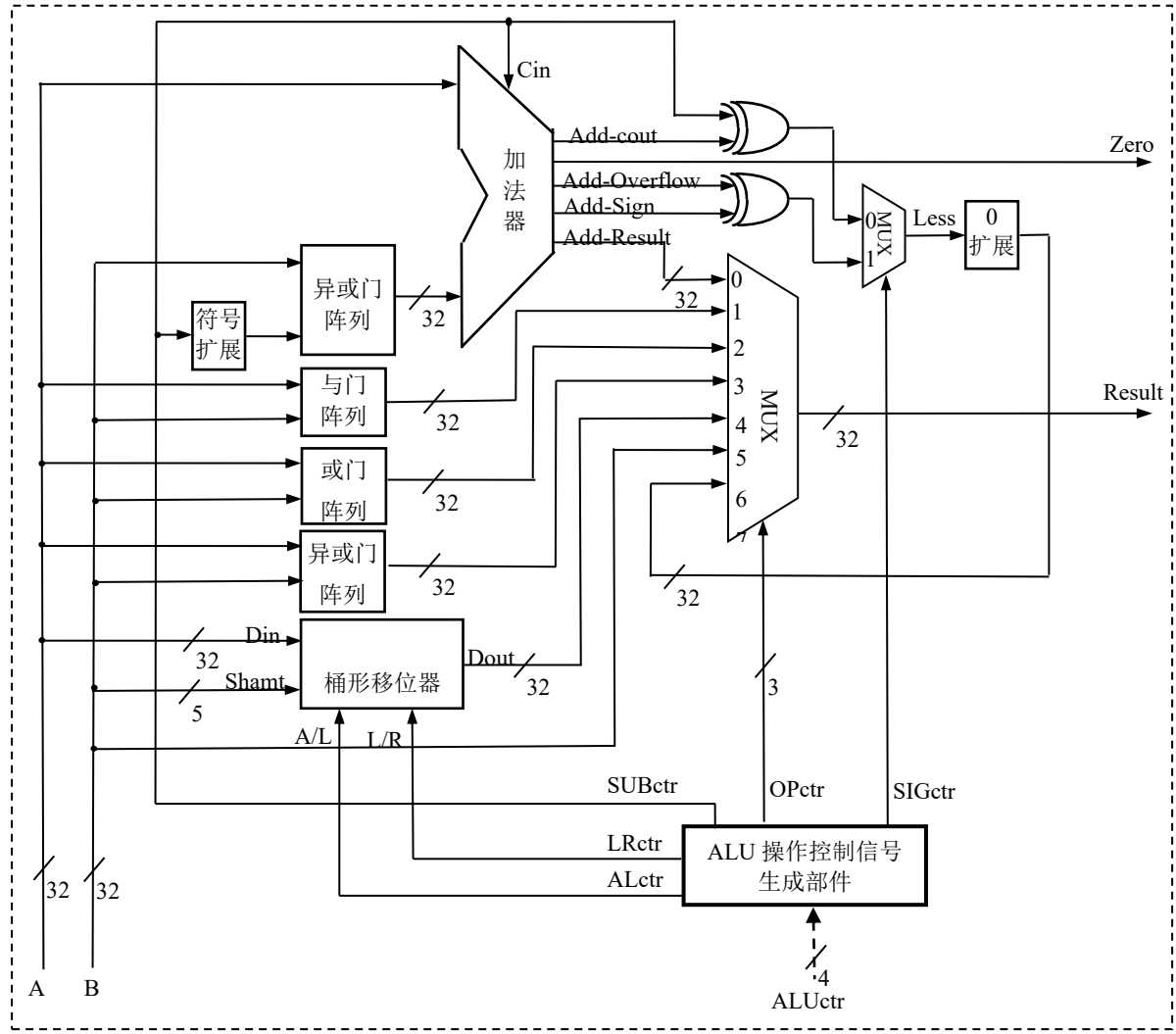


图 4.14 ALU 原理图

ALUctr 信号实际要来源于 CPU 控制器的输出，通过分析可以发现，ALU 操作控制与 RV32I 指令中的 funct3 字段存在较强对应关系。在对 ALUctr 进行编码时，可以根据运算指令的 funct3 字段进行优化，使得后续 CPU 控制器的设计变得更简单。表 4.1 给出了 ALUctr 的一种四位编码方案。

表 4.1 ALUctr 的四位编码及其对应的控制信号

ALUctr <3:0>	指令操作类型	SUBctr	SIGctr	ALctr	LRctr	OPctr <2:0>	OPctr 的含义
0 0 0 0	auipc,addi,add,jal,jalr, lb,lh,lw,lbu,lhu,sb,sh,s w: 加法	0	×	×	×	000	选择加法器的结果输出
0 0 0 1	sll,slli: 逻辑左移	×	×	0	1	100	选择移位器结果输出
0 0 1 0	slt,slti,beq,bne,blt,bge	1	1	×	×	110	选择小于置位结果输出



	: 带符号数小于比较						
0011	sltu,sltui,bltu,bgeu: 无符号数小于比较	1	0	×	×	110	选择小于置位结果输出
0100	xor,xori: 异或	×	×			011	选择“按位异或”结果输出
0101	srl,srli: 逻辑右移	×	×	0	0	100	选择移位器结果输出
0110	or,ori: 或运算	×	×	×	×	010	选择“按位或”结果输出
0111	and,andi: 与运算	×	×	×	×	001	选择“按位与”结果输出
1000	sub: 减法	1	×	×	×	000	选择加法器的结果输出
1101	sra,srai: 算术右移	×	×	1	0	100	选择移位器结果输出
其余	(未用)						
1111	lui: 取操作数 B	×	×	×	×	101	选择操作数 B 直接输出

根据表 4.1 可以得到各输出控制信号的逻辑表达式，考虑到 ALUctr 编码的可扩展性，控制信号 SUBctr、SIGctr、ALctr、LRctr、Opctr[2:0]对应的逻辑表达式使用最小项进行表示，不利用无关项，按照最小风险法进行化简。控制信号的最小项表达式如下：

$$\begin{aligned}
\text{SUBctr} &= \sum m(2,3,8) \\
\text{SIGctr} &= m_2 \\
\text{ALctr} &= m_{13} \\
\text{LRctr} &= m_1 \\
\text{Opctr}[2] &= \sum m(1,2,3,5,13,15) \\
\text{Opctr}[1] &= \sum m(2,3,4,6) \\
\text{Opctr}[0] &= \sum m(4,7,15)
\end{aligned}$$

根据图 4.14 所示的 ALU 原理图可知，组成 32 位 ALU 的基本部件除了基本的逻辑门、多路选择器和扩展器外，较复杂的子电路包括一个 32 位加法器、32 位移位器和一个 ALU 操作控制部件。前述实验已经设计了一个 32 位加法器和 32 位桶形移位器并封装生成了相应的子电路，因此，还需要设计一个 ALU 操作控制部件，并将其封装成子电路。

ALU 设计实验步骤如下：

1) ALU 操作控制部件实验。在 Logisim 中添加 ALU 操作控制部件的子电路 ALUctrl，根据控制信号逻辑表达式，按照图 4.15 的组件布局图，在工作区中放置合适的逻辑门电路、多路选择器等组件。设置相应属性，进行线路连接，添加标识符和电路功能描述文字。改变输入数据，验证控制信号输出值，记录测试数据，验证电路的正确性。封装子电路如图 4.16 所示。

 


图 4.15 ALUctr 操作控制部件布局图

 


图 4.16 ALUctr 操作控制部件子电路封装图

2) 实现 32 位 ALU。在 Logisim 主电路的工作区中构建相应电路。参照图 4.14 所示的 ALU 原理图，按照图 4.19 所示的 ALU 组件布局图，加载 lab4.3 和 lab4.4 两个库文件。在工作区中放置所需的 32 位加法器、ALU 操作控制部件、32 位移位器、逻辑门阵列、多路选择器、位扩展器、探针等组件，设置相应属性，进行线路连接，添加标识符和电路功能描述文字，移位器的移动位数由操作数 B 的最低 5 位数决定。改变输入数据，验证输出信号的输出值，记录测试数据，验证电路的正确性。ALU 输入信号包括两个 32 位操作数 A、B 和一个 4 位 ALU 控制信号 ALUctr，输出信号包括一个 32 位结果数据 S 和一个 1 位结果为 0 的标志位 Zero，封装子电路如图 4.20 所示，保存电路设计文件。提示：由于 32 位加法器直接输出了 CF 标志位，因此不需要将 CIN 和 Adder-carry 异或来生成 CF，而是直接将加法器的 CF 输出端连到 2 选 1 多路选择器的输入端。修改主电路名称为 ALU，保存电路设计文件 lab4.5.circ。

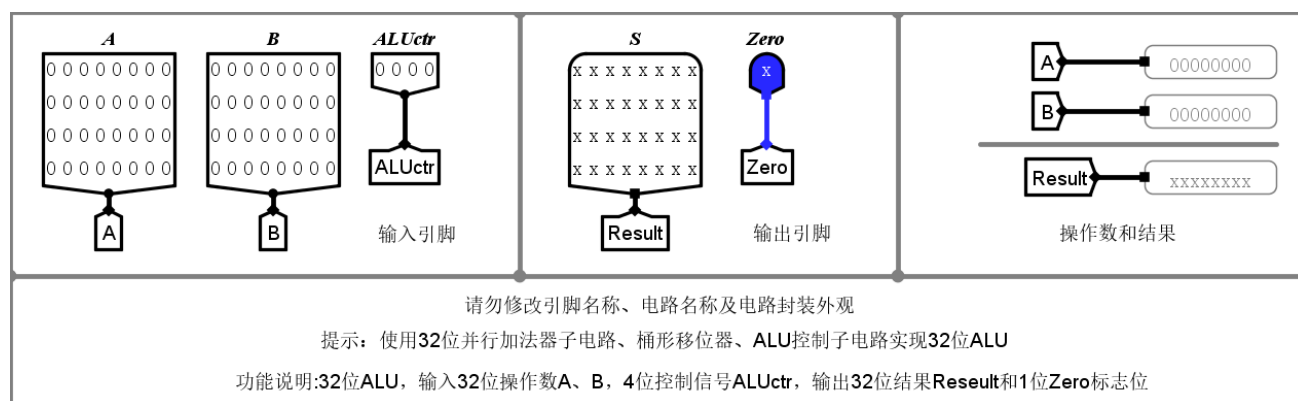


图 4.19 ALU 组件布局图

 


图 4.20 ALU 子电路封装图

3) 功能测试。按照表 4.1 中 ALUctr 编码的定义, 分别对 ALUctr 设置不同的值来设定 ALU 的操作功能, 对操作数 A 和 B 设置不同的输入值, 记录输出数据, 观察信号变化, 测试并验证操作功能, 填写表 4.2。

表 4.2 ALU 功能测试表

序号	A	B	ALUctr<3:0>	Result	Zero
1	0x80000000	0x7fffffff	0 0 0 0		
2	0x01	0x7fffffff	0 0 0 1		
3	0x80000000	0x7fffffff	0 0 1 0		
4	0x80000000	0x7fffffff	0 0 1 1		
5	0x80000000	0x7fffffff	0 1 0 0		
6	0x80000000	0x7fffffff	0 1 0 1		
7	0x80000000	0x7fffffff	0 1 1 0		
8	0x80000000	0x7fffffff	0 1 1 1		
9	0x80000000	0x7fffffff	1 0 0 0		
10	0x80000000	0x7fffffff	1 1 0 1		
11	0x80000000	0x7fffffff	1 1 1 1		
12	0x80000000	0x80000000	0 0 0 0		
13	0x80000000	0x80000000	0 0 1 0		
14	0x80000000	0x80000000	0 0 1 1		
15	0x80000000	0x80000000	0 1 0 0		
16	0x80000000	0x80000000	0 1 0 1		
17	0x80000000	0x80000000	0 1 1 0		
18	0x80000000	0x80000000	0 1 1 1		
19	0x80000000	0x80000000	1 0 0 0		
20	0x80000000	0x80000000	1 1 0 1		
21	0x80000000	0x80000000	1 1 1 1		
22	0x5a5a5a5a	0xa5a5a5a5	0 0 0 0		
23	0x5a5a5a5a	0xa5a5a5a5	0 0 0 1		
24	0x5a5a5a5a	0xa5a5a5a5	0 0 1 0		
25	0x5a5a5a5a	0xa5a5a5a5	0 0 1 1		
26	0x5a5a5a5a	0xa5a5a5a5	0 1 0 0		
27	0x5a5a5a5a	0xa5a5a5a5	0 1 0 1		

28	0x5a5a5a5a	0xa5a5a5a5	0 1 1 0		
29	0x5a5a5a5a	0xa5a5a5a5	0 1 1 1		
30	0x5a5a5a5a	0xa5a5a5a5	1 0 0 0		
31	0x5a5a5a5a	0xa5a5a5a5	1 1 0 1		
32	0x5a5a5a5a	0xa5a5a5a5	1 1 1 1		

#### 四、思考题

1. 通过查找资料，实现一种 64 位二进制快速加法器的设计。
2. 将实验 3 中的快速乘法器设计电路扩展到 32 位无符号数相乘，并探讨如何将该乘法器融合到实验中的 ALU 电路来实现乘法运算。
3. 假设在 RV32I 中新增一条指令，导致在 ALU 中增加一个新运算操作，试修改 ALU 设计电路，并通过测试数据进行验证。
4. 分析比较运算使用独立的比较器和使用减法运算通过标志位来实现两种方法的特性。